

Источник постоянного тока

Источник тока имеет э. д. с. \mathcal{E} и внутреннее сопротивление r . Исследовать условия работы такого источника: найти зависимость напряжения на нагрузке U , полной мощности P , полезной мощности $P_{\text{п}}$ и коэффициента полезного действия η от создаваемого источником тока I .

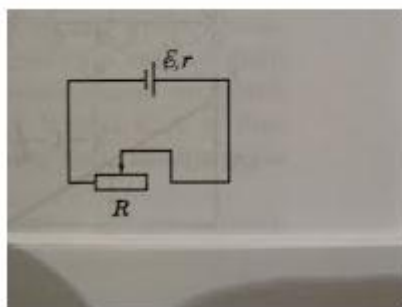


Рис 1